

# ECE2150J 2024 FA Assignment 6

Due Date: 23:59 December 20<sup>th</sup>


In order to get full marks, you shall write all the intermediate steps of calculation or proof unless otherwise indicated.

## Exercise 6.1 (25%)

$V_s = 10\cos(4t + \pi/4)$ ,  $R_1 = R_2 = 5\Omega$ ,  $R_3 = 10\Omega$ ,  $X_{L1} = 15\Omega$ ,  $X_{L2} = 20\Omega$ ,  $X_M = 2\Omega$ ,  $X_C = 0.5\Omega$ .

Find  $I_1$  and  $I_2$ .

$\omega = 4$

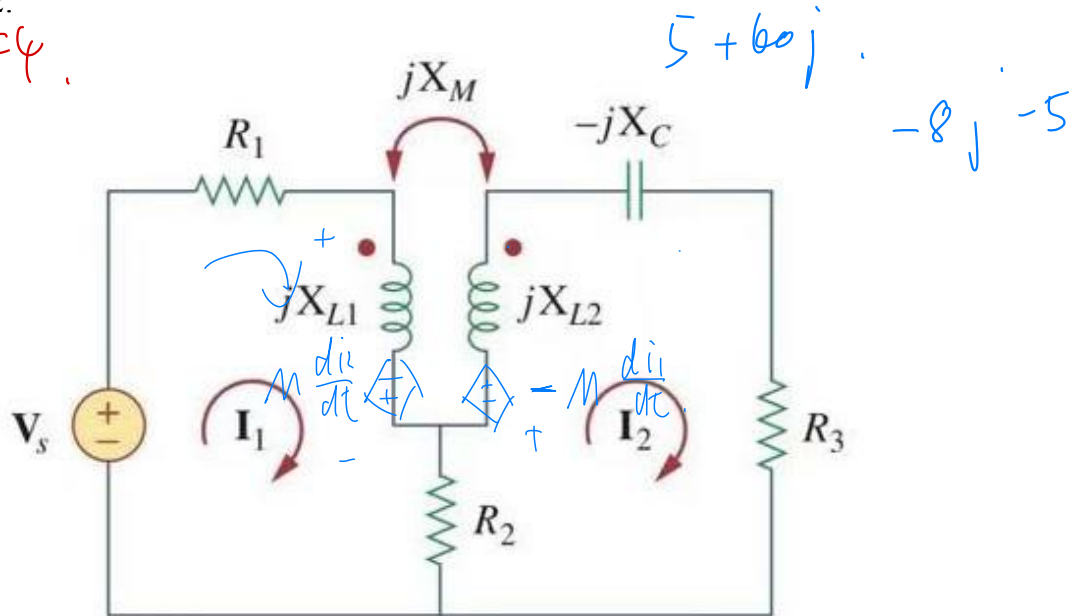

$$\begin{cases} -V_s + I_1 R_1 + I_1 jX_{L1} - jX_M I_2 + R_2 (I_1 - I_2) = 0 \\ (I_2 - I_1) R_2 - jX_M I_1 + jX_{L2} I_2 - I_2 jX_C + I_2 R_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (R_1 + X_{L1} j + R_2) I_1 + (-X_M j - R_2) I_2 = V_s \\ (-R_2 - X_M j) I_1 + (R_2 + X_{L2} j + R_3 - X_C j) I_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 10 + 15j & -5 - 2j \\ -5 - 2j & 15 + 20j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \angle \frac{\pi}{4} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$I_1 = 0.569 \angle -14.8^\circ$$

$$I_2 = 0.125 \angle -45.4^\circ$$



$$I_1 = 0.569 \cos(4t - 0.26)$$

$$I_2 = 0.125 \cos(4t - 0.80)$$

# ECE2150J 2024 FA Assignment 6
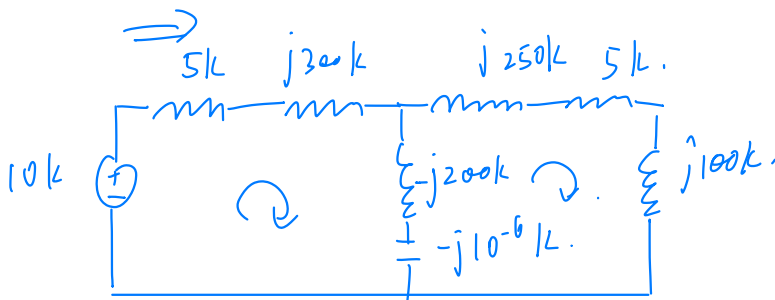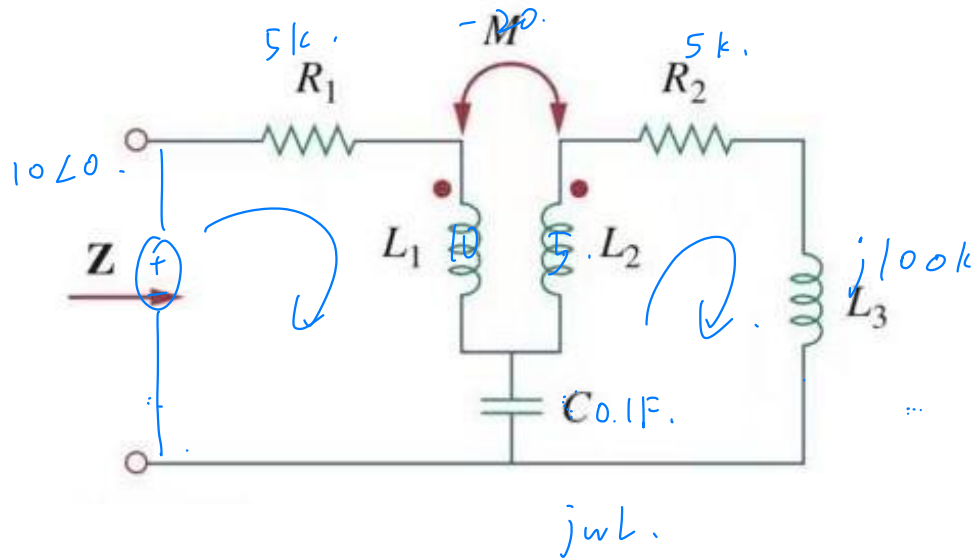
## Exercise 6.2 (25%)

$R_1 = R_2 = 5 \text{ k}\Omega$ ,  $M = 20 \text{ H}$ ,  $L_1 = 10 \text{ H}$ ,  $L_2 = 5 \text{ H}$ ,  $L_3 = 10 \text{ H}$ ,  $C = 0.1 \text{ F}$ . Suppose frequency of source is  $\omega = 10 \text{ kHz}$ . Find the equivalent impedance  $Z$ . All currents flow clockwise.



$$\begin{cases} -10k + i_1(5k + j300k) + (i_1 - i_2)(-j200k - j10^{-6}k) = 0 \\ (i_2 - i_1)(-j200k - j10^{-6}k) + i_2(5k + j250k) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 5k + j(300k - 10^{-6}k) & j10^{-6}k + j200k \\ j10^{-6}k + j200k & 5k + j(250k - 10^{-6}k) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10k \\ 0 \end{pmatrix}$$


$$i_1 = \frac{(50 + j(300 - 10^{-5}))j}{25025 + 1250j} = 0.0685 \angle 5.23^\circ \text{ A}$$

$$Z = \frac{V}{i_1} = 1.67 \times 10^5 \angle -85.23^\circ \Omega$$

## ECE2150J 2024 FA Assignment 6
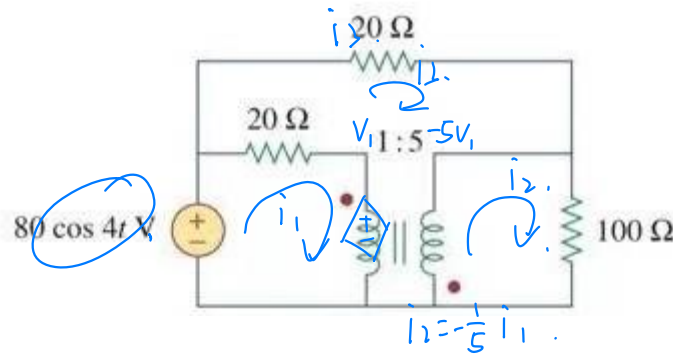
### Exercise 6.3 (25%)

Determine the average power absorbed by each resistor in this circuit. All currents flow clockwise.



$$\begin{cases} -80 + 20(i_1 - i_3) + V_1 = 0 \\ -V_2 + i_2 \cdot 100 = 0 \\ (i_3 - i_1) \cdot 20 + i_3 \cdot 20 + V_2 - V_1 = 0 \\ (i_1 - i_3) = -5(i_2 - i_3) \\ V_2 = -5V_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 20i_1 - 20i_3 + V_1 = 80 \\ 100i_2 + 5V_1 = 0 \\ -20i_1 + 40i_3 - 6V_1 = 0 \\ i_1 + 5i_2 - 6i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_1 = 5.94 \\ i_2 = 0.52 \\ i_3 = 1.42 \end{cases}$$

for  $20\Omega$  on the top:  $P = \frac{1}{2} i_3^2 R = 20.1 \text{ W}$ ,


for  $20\Omega$  on the center:  $P = \frac{1}{2} (i_1 - i_3)^2 R = 203.95 \text{ W}$ .

for  $20\Omega$  on the right:  $P = \frac{1}{2} i_2^2 R = 13.3 \text{ W}$ .

# ECE2150J 2024 FA Assignment 6
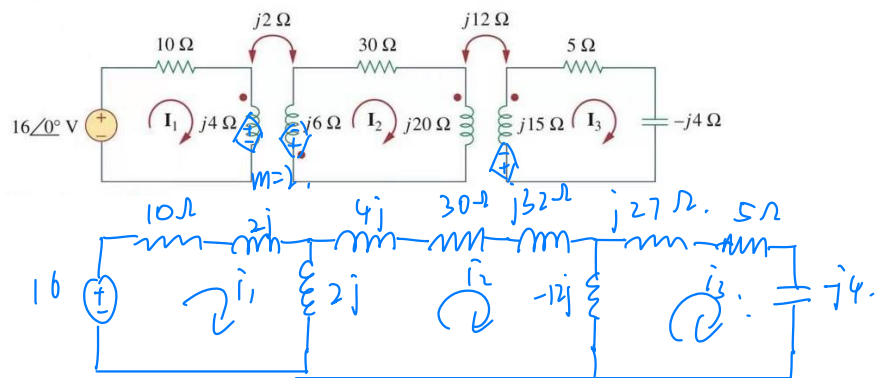
## Exercise 6.4 (25%)

Determine  $I_1, I_2, I_3$  in this circuit.



$$-16 + (10 + 2j) \hat{I}_1 + 2j \hat{I}_2 = 0.$$

$$2j \hat{I}_1 + \hat{I}_2 (30 + 26j) - \hat{I}_3 \cdot 12j = 0.$$

$$\hat{I}_2 \cdot 12j + (5 + j11) \cdot \hat{I}_3 = 0.$$

$$\begin{pmatrix} (10 + 4j) & -2j & 0 \\ 2j & 30 + 26j & -12j \\ 0 & 12j & 5 + 11j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \\ \hat{I}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\hat{I}_1 = 1.48 \angle -21.4^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_2 = 7.73 \times 10^{-2} \angle -134.9^\circ \text{ A}$$

$$\hat{I}_3 = 7.70 \times 10^{-2} \angle -110.4^\circ \text{ A}.$$