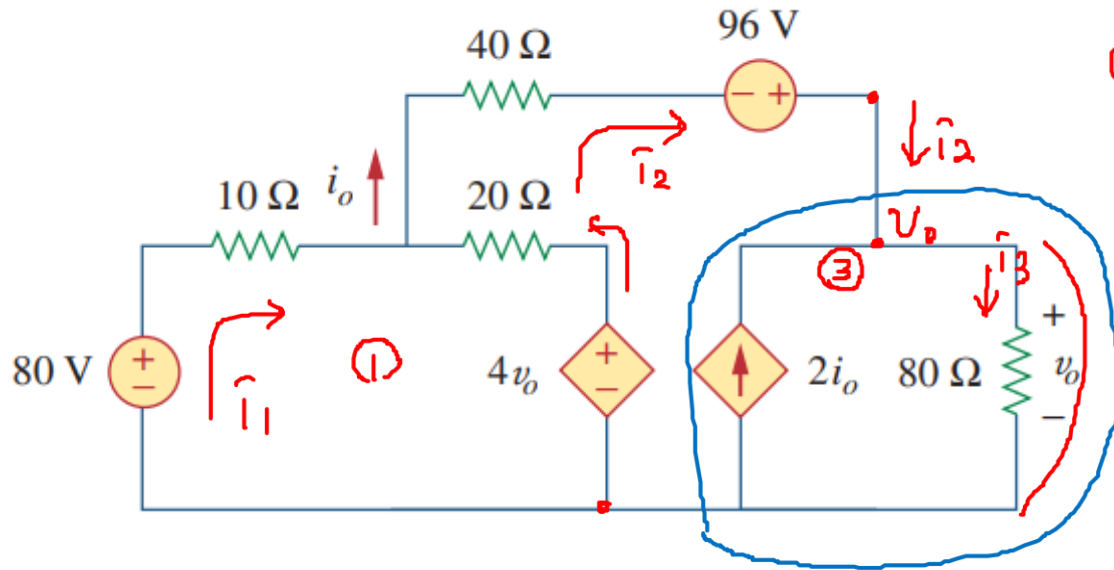


Find  $v_o$  and  $i_o$  in the circuit below using nodal and mesh analysis.



$$\textcircled{1} -80 + 10\hat{i}_1 + 20(\hat{i}_1 - \hat{i}_2) + 4v_o = 0$$

$$\textcircled{2} -4v_o + 20(\hat{i}_2 - \hat{i}_1) + 40\hat{i}_2 - 96 + v_o = 0$$

$$\textcircled{3} \text{ KCL: } \hat{i}_3 = \hat{i}_2 + 2\hat{i}_o$$

$$v_o = 80 \times \hat{i}_3 = 80(\hat{i}_2 + 2\hat{i}_o)$$

$$\hat{i}_2 = \hat{i}_o$$

$$v_o = 80 \times 2\hat{i}_2$$

$$30\hat{i}_1 + 940\hat{i}_2 = 80$$


$$-20\hat{i}_1 - 660\hat{i}_2 = 96$$

$$\hat{i}_1 = 143.04 \text{ A}$$

$$\hat{i}_2 = -4.48 \text{ A}$$

$$v_o = -1075.2 \text{ V}$$

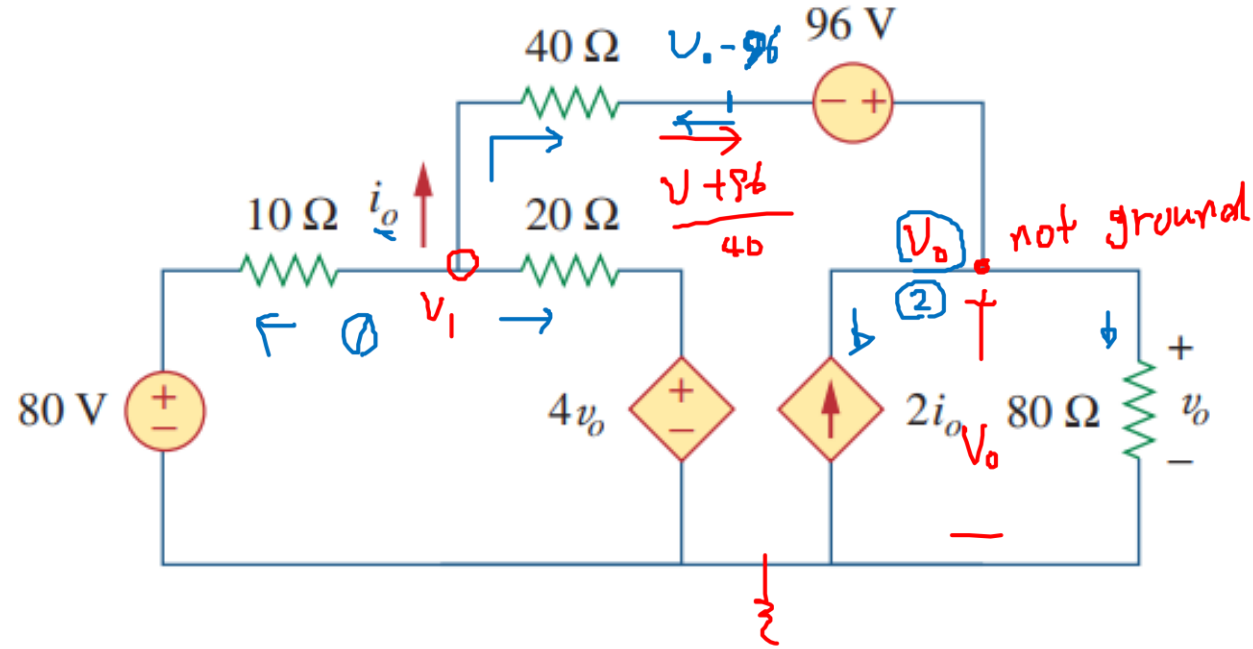Find  $v_o$  and  $i_o$  in the circuit below using nodal and mesh analysis.



$$\textcircled{1} \frac{v_1 - 0}{10} + \frac{v_1 - 4v_0}{20} + \frac{v_1 - (v_0 - 96)}{40} = 0$$

$$\textcircled{2} -2i_0 + \frac{v_0}{80} + \frac{v_0 - 96 - v_1}{40} = 0$$

$$\textcircled{3} \frac{v_1 - (v_0 - 96)}{40} = i_0$$