
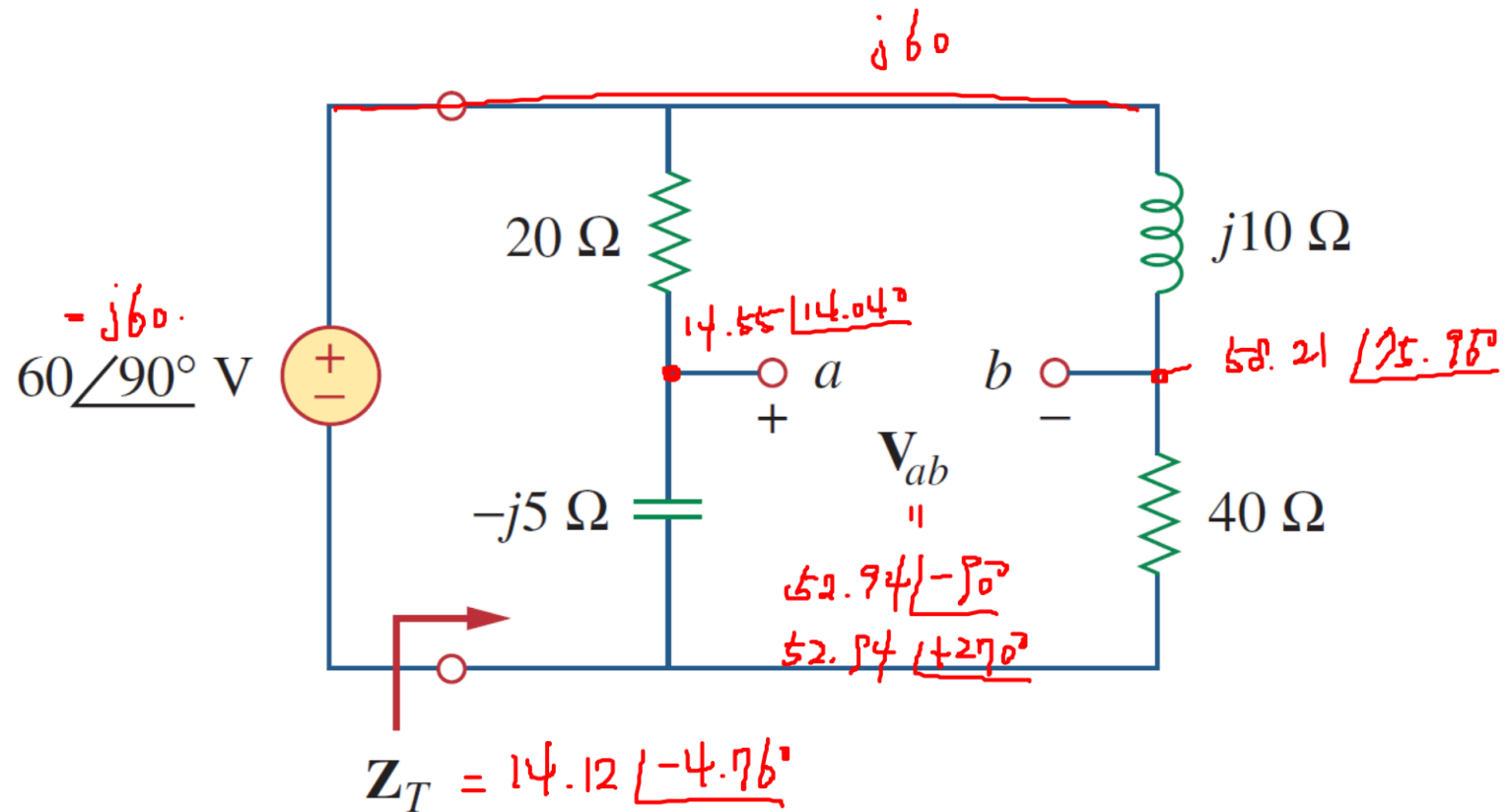


For the circuit below, calculate  $Z_T$  and  $V_{ab}$ .

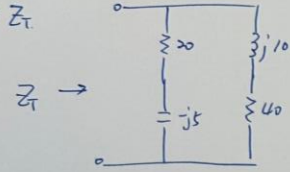

Ques 2.

①  $Z_T$




$$Z_T = (20 - j5) \parallel (j10 + 40)$$

$$Z_T = \frac{(20 - j5)(40 + j10)}{60 + j5} = \frac{850}{60 + j5}$$

$$= 60.21 \angle 4.76^\circ$$

$$= 14.12 \angle -4.76^\circ$$

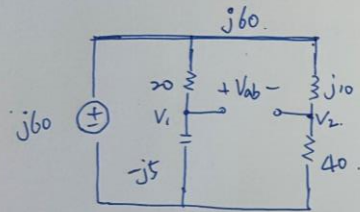

at  $V_1$

$$\frac{V_1 - j60}{20} + \frac{jV_1}{j5} = 0$$

$$V_1 - j60 + j4V_1 = 0$$

$$V_1 = \frac{j60}{1 + j4} = 14.55 \angle 14.04^\circ$$

at  $V_2$

$$\frac{-j4(V_2 - j60)}{j10} + \frac{V_2}{40} = 0$$

$$-j4V_2 + -240 + V_2 = 0$$

$$V_2 = \frac{240}{1 - j4} = 58.21 \angle 75.96^\circ$$

$$V_{ab} = V_1 - V_2 = 14.55 \angle 14.04^\circ - 58.21 \angle 75.96^\circ$$

$$= -0.00636 - j52.94 = 52.94 \angle -90^\circ$$

$$\text{or } 52.94 \angle 270^\circ$$